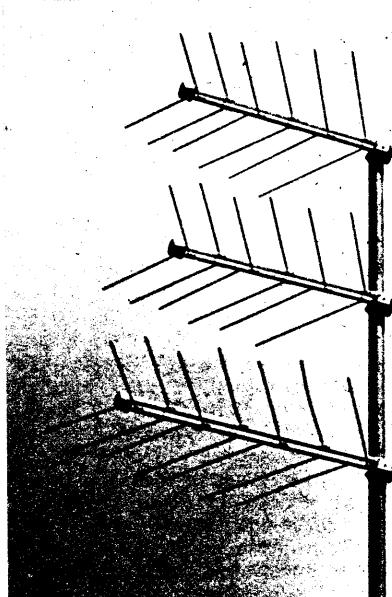


Obr. 8. Tuto dvoičlennou anténní sestavu pro příjem obou programů na III. a IV. pásmu může nahradit jediná anténa dvoupásmová



Obr. 9. Dvoupásmové antény z Vodochod pro příjem obou čs. programů v oblastech vysílačů Krašov, Kojál (nahore), Suchá hora (uprostřed), Petřín, Krásný, Barák (dole)

Výrobou TV a VKV rozhlasových přijímacích antén se u nás zabývají téměř výlučně podniky místního hospodářství a výrobní družstva. Produkce antén však v žádném z nich není programem výlučným, ale více či spíše méně významnou a technicky i materiálově méně náročnou částí celkového výrobního programu, která však na druhé straně není ekonomicky nevýhodná. Dlouholetá a finančně nenákladná spolupráce s antenáři TE – VÚST i Pardubice pak výrobce zavázala i problémů s obstaráváním a provozováním poměrně nákladné měřicí techniky pro kontrolu elektrických parametrů i pro vývoj nových typů antén. Za této situace se proto nelze divit, že na rozdíl od specializovaných firem zahraničních se naši výrobci antén nezabývají výrobou již zmínovaných pasivních částí anténních rozvodů, jejichž nedostatek ve svých důsledcích vede u nás k relativně nízké technické i ekonomické úrovni nejen televizních rozvodů individuálních, ale i společných, a tomu odpovídající kvalitě a ekonomii příjmu. (Výmluvný příklad: Při rekonstrukci pražských STA bude Kovoslužba rozvádět signály všech čtyř programů z nového vysílače, přijímané jednou širokopásmovou anténtou, na vstupy jednotlivých měničů pomocí tří aperiodických dvojitých rozbočovačů PBC 21(!), což zvyšuje požadavky na minimální intenzitu elektromagnetického pole v místě společného příjmu prakticky o 10 dB. Kdyby např. byly k dispozici vhodné selektivní výhuby, mohly by vysílače pracovat s desetinou plánovaného výkonu.) Výrobci s převládající kovovýrobou se pochopitelně nevyplňali investovat do nezbytného laboratorního vybavení i nutného personálního obsazení, kterým je výroba dílů i kompletů – a to i pasivních (neelektronických), podmínerena. V poslední době však snad o výrobu tohoto sortimentu projevují zájem i některé závody TESLA, které teď ztrácejí perspektivu v oblasti speciální výroby.

Nicméně dosavadní vývoj naší produkce TV antén je poznamenán i jedním kládým rysem. Je jím jistá, i když snad nezamýšlená specializace výrobců na určité typy antén, která umožnila dosáhnout

obchodně administrativních mezičlánků nepružná a chaotická a výrobci neinzerují, protože nemají), je neudržitelný. Neobdronost, neinformovanost i nezájem většiny pracovníků prodejních i obchodních organizací tento stav podporuje. Z výrobních podniků by se proto měly co nejdříve stát firmy v pravém slova smyslu, tzn. že by měly nejen vyrábět, ale i obchodovat prostřednictvím přímých dodávek, popř. zřízením prodejen vlastních. V nových ekonomických podmírkách uspěje ten podnik, který se jim rychle, odpovídá a odborně přizpůsobí – což bude platit i ve výrobě antén.

### Podnikové prodejny výrobců antén

**Průmyslový podnik města Plzně** má prodejnu v Plzni a v Praze. Plzeňská prodejna zajišťuje zásilkový prodej antén i náhradních dílů. V obou prodejnách se prodává anténa TVa 21–60 se slevou 20 Kčs., tj. za 290 Kčs. (!).

301 51 Plzeň, Slovenská 26, tel. 407 35  
130 00 Praha-Žižkov, Husitská 23, tel.  
27 33 44  
prod. doba – Po 9–18, Čt 8–18, Út, St, Pá  
8–15

**VD Mechanika Praha** má řadu prodejen po celé Praze. Zásilkovou službu i prodej kompletních antén zajišťuje prodejna

112 00 Praha-Vinořady, Francouzská  
13, tel. 22 66 49,  
prod. doba Po-Pá od 7 do 14 hod.

**VD Likov – Liberec** nezajišťuje zásilkový prodej, antény prodávají prodejny:

460 01 Liberec, ul. 1. máje 53a, tel. 210 85  
460 01 Liberec, Železná 12a, tel. 280 23

**Kovoplast Chlumec n. C.** prodává antény prostřednictvím zásilkové prodejny TESLA OP v Uherském Brodě a patronální prodejny „Inženýrské služby“ v Hradci Králové, která má i náhradní díly.

688 19 Uherský Brod, Vítězného února 12  
560 51 Hradec Králové, Marxova 575, tel.  
61 55 71  
prod. doba Po-Pá 8–12, 14–18

**AERO s. p. Vodochody** dodává antény jen prostřednictvím obchodní sítě (Domácí potřeby, Obchodní domy apod.).

## Dělička kmitočtu do 1 GHz

RNDr. Ondřej Bůžek


V profesionální, ale i amatérské praxi se stále zvyšují nároky na přesné měření kmitočtu. Nenávratně pryč je doba, kdy čítací do 100 MHz s předřazeno děličkou ECL do 250 MHz byl vrcholem amatérské techniky. V současné době jsou ve světě i levnější čítací vybavovány předděličkou kmitočtu do 1 GHz. Přístroje vyšší třídy jsou vybavovány předděličkou do 2 až 5 GHz.

Vyšší kmitočty se v současné době obvykle měří nepřímo pomocí násobiče kmitočtu a fázového závěsu. Tento princip je v amatérských podmírkách těžko realizovatelný a profesionální čítací pracující na tomto principu je pro amatéra prakticky nedosažitelný. Velké rozšíření rozsahu měřeného kmitočtu i u levnějších přístrojů bylo umožněno pomocí levnými monolitickými binárními děličkami ECL. Tyto levnější děličky, které vstupní kmitočet dělí obvykle v poměru 1:64 nebo 256, jsou bezproblémově použitelné jako součást čítací. Aby se údaj zobrazený na displeji čítací nemusel přepočítávat (násobit 64 nebo 256), je třeba vydělit impulsy časové „brány“ čítací ve stejném poměru. U nejmodernějších čítací přepočet údaje obstarává mikroprocesor.

Pokud chceme rozšířit kmitočtový rozsah již hotového čítací, je použití levnějších binárních děliček problematické. Málokterý amatér by chtěl údaj (zobrazený čítacem)

násobit 64 nebo 256. Pro tyto účely je téměř nezbytné použít předděličku dekadickou. Monolitické dekadické děličky ECL pro kmitočty kolem 1 GHz, například SP8668 (Plessey), mají pro amatéra podstatnou vadu – vysokou cenu, která je způsobena větší složitostí a zejména menší sériovostí výroby. Dále je uveden poměrně elegantní a především levný způsob jak tento problém vyřešit.

Blokové schéma děličky 100 je na obr. 1. Vstupní kmitočet je v rychlé ECL děličce vydelen 64. V následujících obvodech je kmitočet dvakrát po sobě vydelen 5/4. Princip děličky pěti čtvrtinami spočívá v tom, že

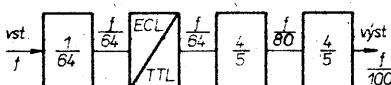

Obr. 1. Blokové schéma

# PROSNE ANTÉNY


U nás se plošné antény, dovezené ze zahraničí, objevily teprve v poslední době a vzbudily u části odborné i neodborné veřejnosti značný zájem. Amatérská i poloprofesionální výroba standardních parabolických antén je již v plném proudu nebo se rozvíjí a existují i poměrně podobné technologické návody k jejich konstrukci a výrobě [1, 2]. O plošných anténách je informován pouze úzký okruh odborníků – anténářů. Posláním tohoto článku je seznámit nespecializovanou veřejnost s problematikou a vlastnostmi plošných antén.

Zatímco u parabolických antén je využíváno quasioptických vlastností elektromagnetických vln, anténní řady pracují na principu interference elektromagnetického vlnění, tj. superpozice dílčích vlnění v prostoru. Tomuto principu, a s ním spojené technologie řešení ploché antény, budeme dále věnovat pozornost. Pro pochopení některých omezujujících vlivů se nemůžeme vyhnout alespoň základní teorii anténních řad.


Antény ve tvaru plošné řady prvků nejsou v principu žádnou novinkou. Vzpomeňme např. vysílací antény pro krátkovlnný rozhlas ve formě vodorovných dipólů, sestavených do „záclon“, používaných od třicátých let až dodnes. Základním prvkem této antény je půlvlnný dipól nebo soustava vodičů dlouhých půl vlny (systém Chireix-Mesny), připojených k vysílači nebo přijímači soustavou vedení (feeder), která zajišťovala většinou soufázové napájení jednotlivých prvků anténní řady. Co se s tím rozumí?

Na obr. 1a je uvedeno schéma lineární anténní řady (přímkové), složené z prvků


(např. půlvlnných dipólů). Dopadá-li na anténní řadu elektromagnetické vlnění ze směru  $S_1$ , tedy kolmo k osě, na níž jsou uspořádány anténní prvky, jsou napětí vybuzená na výstupu jednotlivých prvků ve fázi a jsou-li všechna spojovací vedení s přijímačem stejně dlouhá, bude výsledně součtové napětí maximální. Dopadá-li však elektromagnetic-

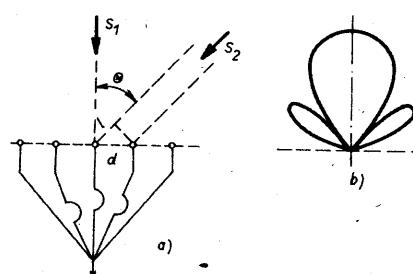

Obr. 1. a) Lineární (přímková) anténní řada s paralelním napájením, b) anténní diagram

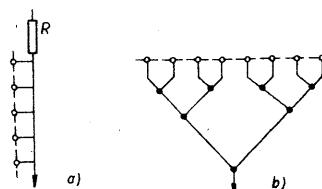

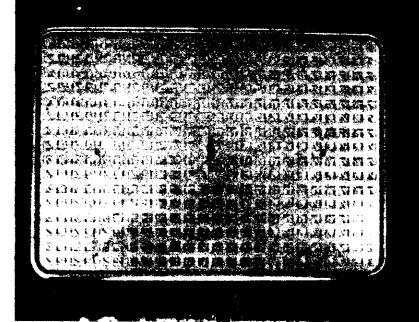Obr. 2. a) Sériové napájení řady, b) sdružené napájení řady



ke vlnění z jiného směru např.  $S_2$ , vidíme, že na střední prvek dopadne vlnění s fázovým zpožděním úměrným délce  $l$ .

$$l = d \sin \Theta$$

tedy s fázovým zpožděním

$$\phi = \frac{2\pi l}{\lambda} \quad [\text{rad}]$$

Přispěvky jednotlivých prvků do společného přijímače pak nejsou ve fázi, jejich vektorový součet je menší než napětí získané při dopadu vln ze směru  $S_1$ . Funkční závislost součtového napětí na úhlu určuje tzv. diagram anténní řady. Všimněme si, že fáze jednotlivých přispěvků závisí na vzájemné vzdálosti  $d$  a na periodické sinusové funkci. Typický anténní diagram takové řady pak má tvar podle obr. 1b. Velikost postranních smyček diagramu závisí v první řadě na rozteči prvků  $d$  a na vlastním diagramu anténního prvku. S roztečí anténních prvků nelze však libovolně záchrát. Mají-li totiž prvky řady příliš velkou vzájemnou vzdálenost  $d$ , přispěvky jednotlivých prvků se sčítají ve fázi ještě v dalších směrech, mimo směr  $S_1$ , takže vznikají další podružná, tzv. nežádoucí maxima příjmu. V praxi tedy nelze zvětšit vzájemnou vzdálenost nad jednu vlnovou délku. S působením tohoto omezení se setkáme v dalším, při konstrukci napájecích soustav plošných antén. Připojení jednotlivých anténních prvků na přijímač podle obr. 1a se nazývá paralelní. Existují ještě další dva základní způsoby – sériové (obr. 2a) a sdružené (obr. 2b).

z každých pěti pulsů jsou propuštěny pouze čtyři.

Abychom lépe pochopili princip celé děličky, uvažujeme, že na vstup přijde 1600 pulsů, po vydělení 64 jich bude 25, na výstupu první děličky 5/4 zůstane 20 a na výstupu druhé 16 pulsů, což je přesně seřízení z původních 1600.

Praktická realizace zapojení je na obr. 2. Základem je poměrně dostupný obvod U664B firmy Telefunken, který obsahuje vstupní předzesilovač a děličku 64 s výstupem ECL. Rozsah napájecího napětí je 4,5 až 5,5 V, odběr 40 až 60 mA. Zaručená vstupní citlivost je 20 mV pro kmitočet od 80 do 1000 MHz a impedanci zdroje 50 Ω. Zaručený kmitočtový rozsah je 30 až 1000 MHz. Typický kmitočtový rozsah bývá 1200 MHz i více. Za děličkou následuje převodník úrovni ECL na TTL a kombinační obvod realizující dělení 5/4, jehož hlavní částí je dvojitý desítkový čítač 74LS390. Ten

má oddelený dělič 2 a 5 stejně jako u obvodu 7490A. Využity jsou pouze děliče 5, které v kombinaci s hradly tvoří děličky 5/4.

Vstup obvodu U664B je symetrický. Podle doporučení výrobce se vývod číslo 2 používá jako vstup přes kondenzátor 1 nF a vývod číslo 3 se zablokuje stejným kondenzátorem. Vstup je vhodné chránit Schottkyho diodami. Vyhoví jakékoli vysokofrekvenční Schottkyho diody, z našich např. KAS31, 34. Místo 74LS390 je možno použít dva kusy 74LS90 nebo i případně 7490A. Při použití standardních TTL obvodů je nutno upravit převodník z ECL úrovni obvodu U664B na úroveň TTL s ohledem na větší proudy ze vstupů obvodů TTL.

Popsanou předděličku lze, ve spojení s běžným čítačem osazeným obvody TTL, použít i při nastavování družicového přijímače.

Vzhledem k různým možnostem použitých součástek není uvedena deska s ploš-

nými spoji, při jejím návrhu je nutno vycházet ze zásad pro návrh UHF obvodů.

Stavebnici děličky z tohoto článku, která obsahuje návod, desku s plošnými spoji a kompletní sadu součástek si můžete za 485 Kč objednat (zatím pouze písemně) na adresu: Dr. Ondra ELEKTRONIK, Národní 25a, 110 00 Praha 1.


## Seznam součástek

### Kondenzátory

C1, C2, C3	1 nF, bezvývodový nebo SMD
C4	10 nF, bezvývodový nebo SMD
C5, C6, C7	100 nF, TK 782

### Polovodíčkové součástky

	Rezistory (TR 191)
I01	U664B (S)
I02	74LS390
I03	74LS132
T1	BF324
D1, D2	KAS34 (31), HP2800, BAT45

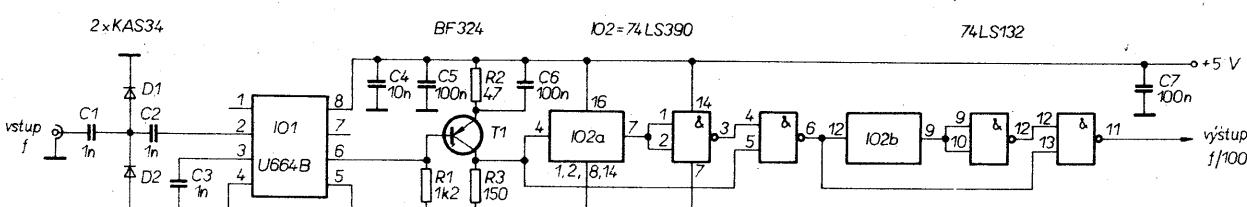

Obr. 2. Schéma zapojení